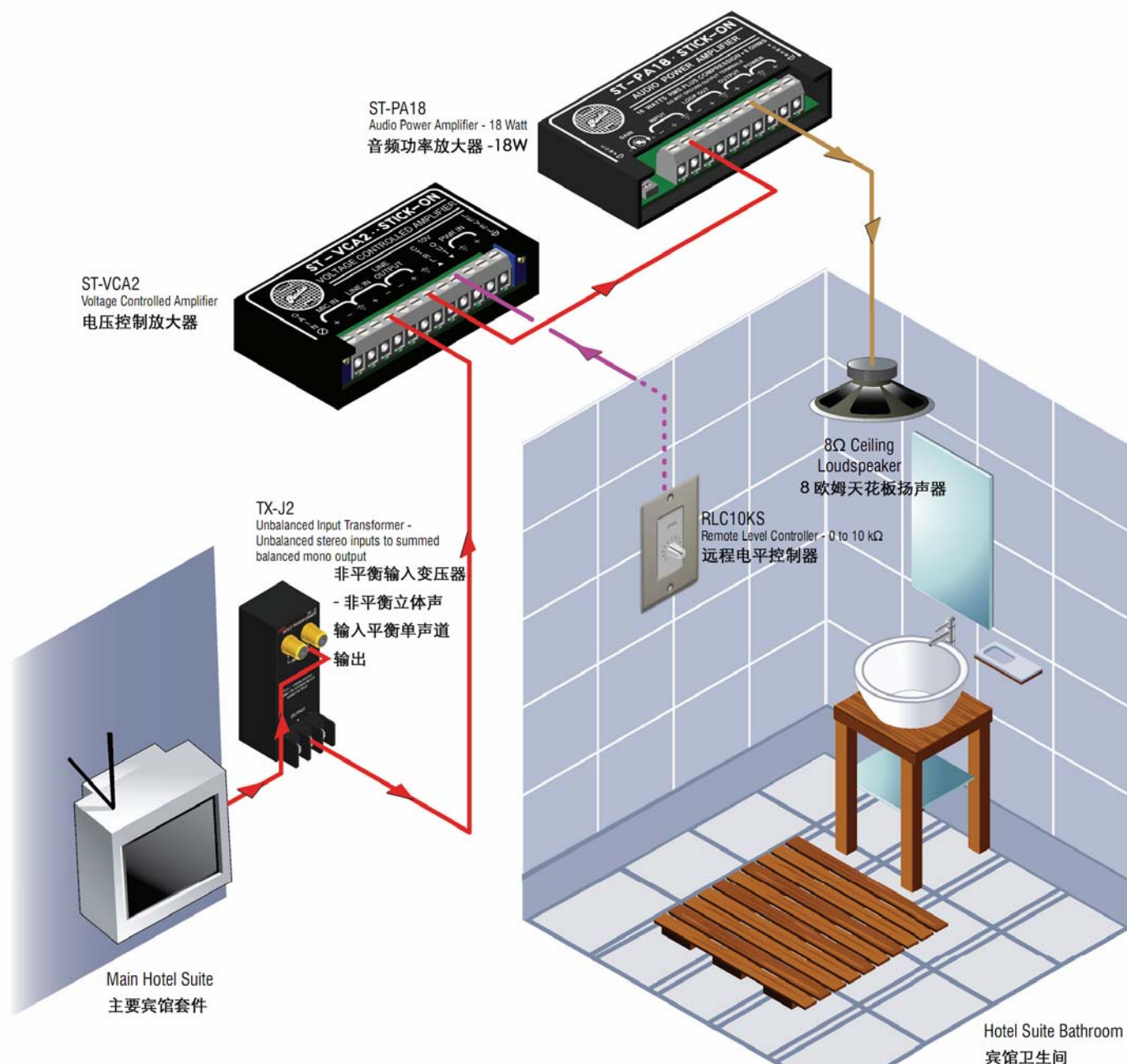




型号清单	数量
ST - PA18	1
ST - VCA2	1
TX - J2	1
RLC - 10KS	1
推荐电源	
PS - 24U2A 24Vdc 2A	1

方案说明:

小巧紧凑的RDL模块中，大多数都支持外接遥控，在酒店套房中应用时尤其方便灵活。

TX-J2可用于将立体声非平衡信号转为单声道平衡信号，ST-VCA3连接RLC10KS用于调整音频电平，RLC10KS属于墙面安装式的面板，ST-PA18内置有压缩/限幅功能并可提供18W的功率输出，推动8Ohm喇叭，全电子封装更小巧，足够安装到电视柜里。

此方案中，电视机的输出为固定电平，通过墙面板RLC10KS调节系统音量。